

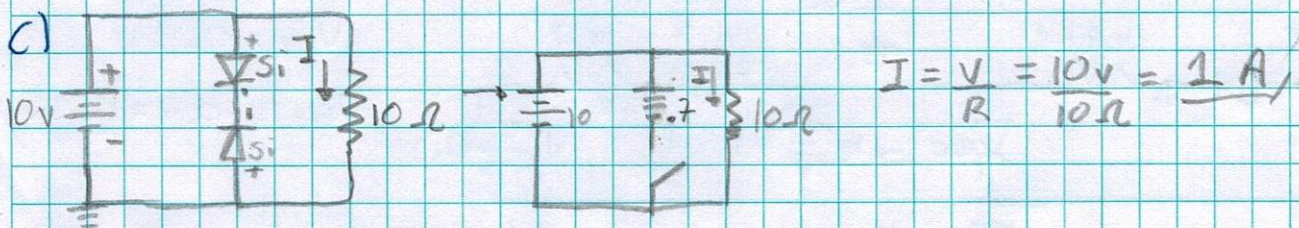
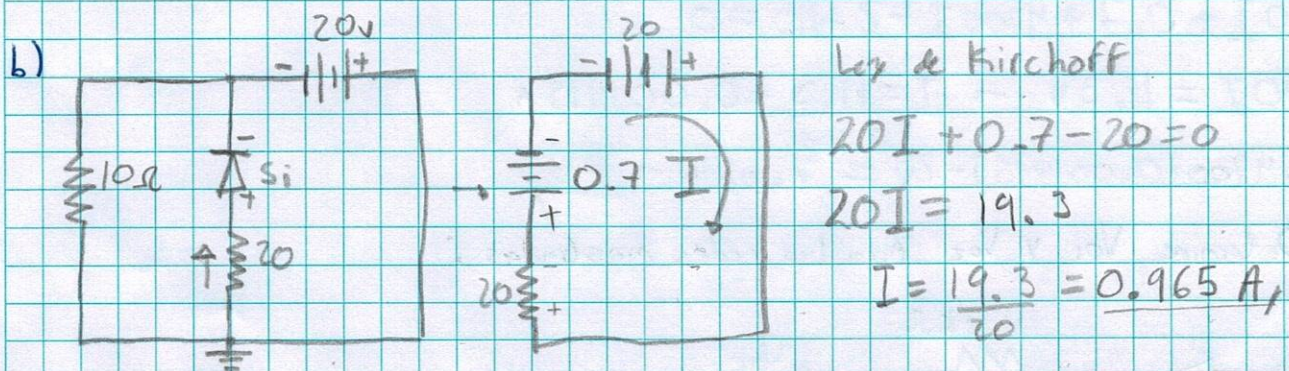



Martínez Murillo Omar Yarif
Actividad 3

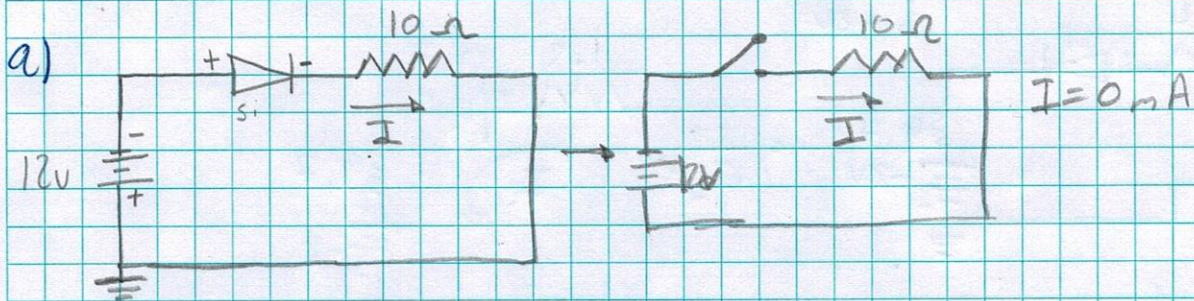5- Determine la corriente I para cada una de las configuraciones, utilizando el modelo equivalente del diodo



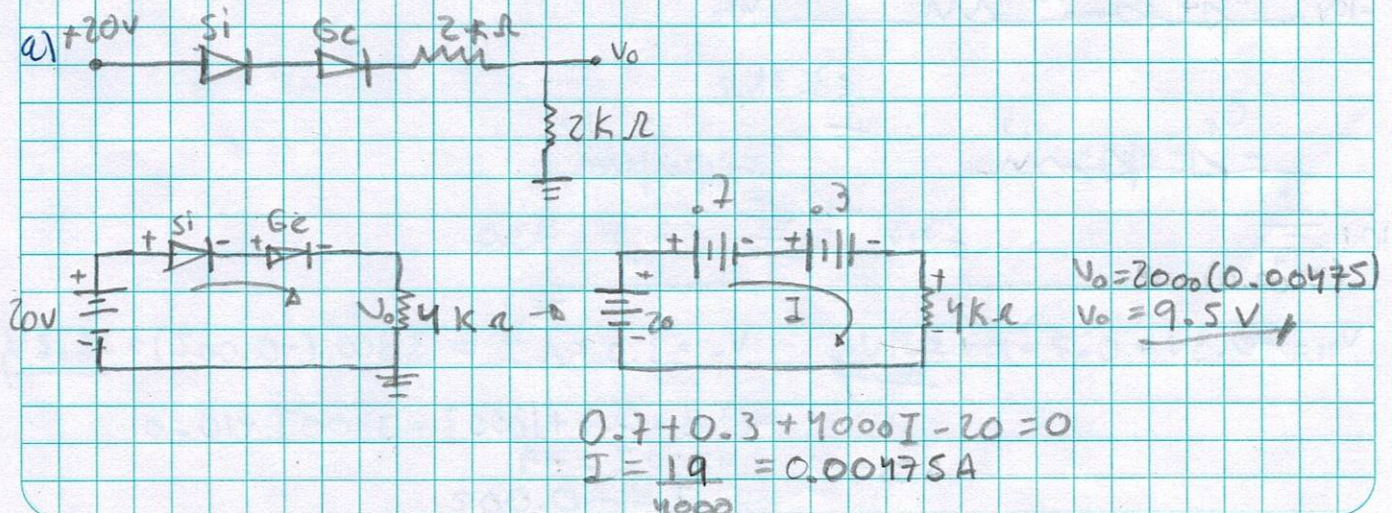7- Determine el nivel de V_o para cada una de las redes



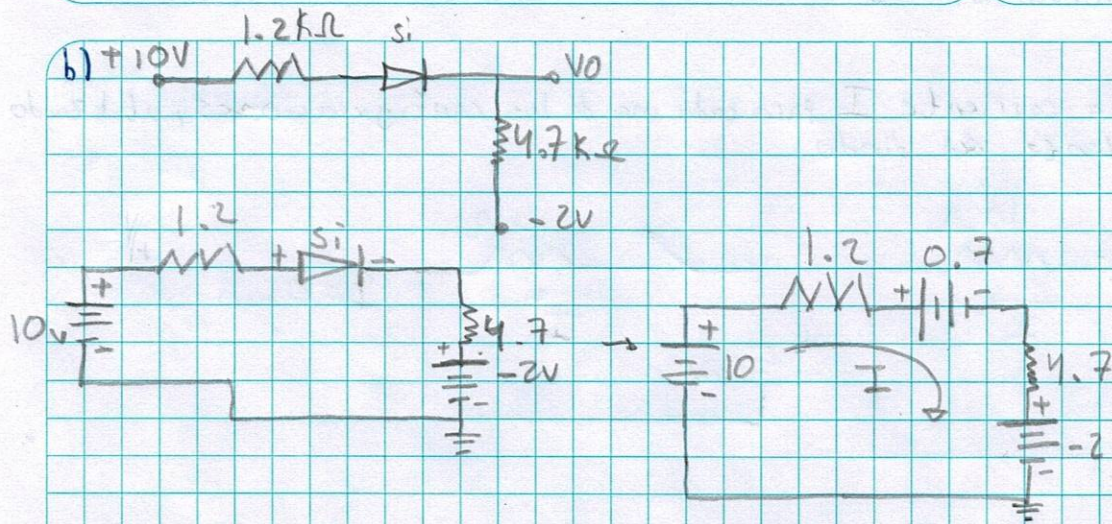


$$1200I + 0.7 + 4700I - 2 - 10 = 0$$

$$5900I = 11.3V \rightarrow I = \frac{11.3}{5900} = 0.001915A$$


$$V_o = 4700(0.001915) - 2V = 7.0016 \rightarrow \underline{7V}$$

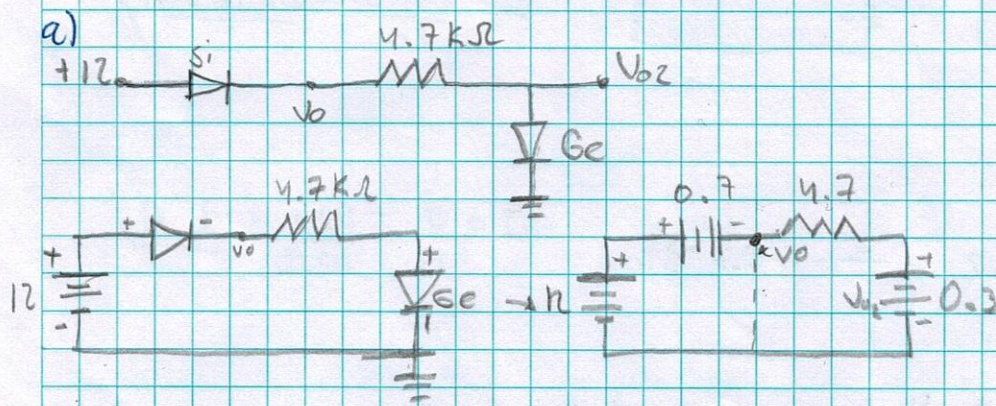9. Determine V_{o1} y V_{o2} para las redes mostradas.



$$V_{o2} = 0.3V$$
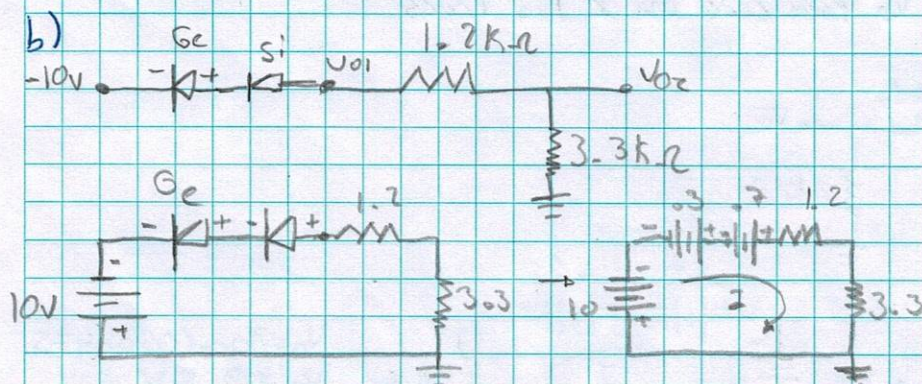
$$V_{o1} = 12 - 0.7 = \underline{11.3V}$$



$$V_{o1} = +0.3V + 0.7 - 10V = \underline{-9V}$$

$$V_o = 3.3k\Omega I = 3300(-0.002) = \underline{-6.6V}$$




$$-0.3 - 0.7 + 1200I + 3300I + 10 = 0$$

$$4500I = -9$$

$$I = -0.002$$

10- Determine V_o e I_o para las siguientes redes



a)

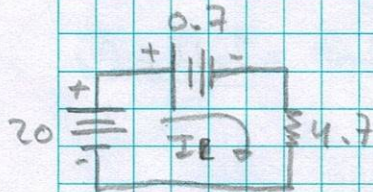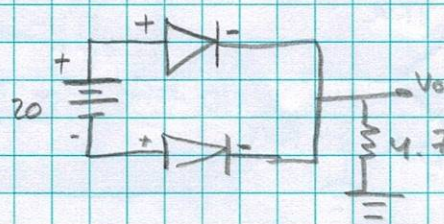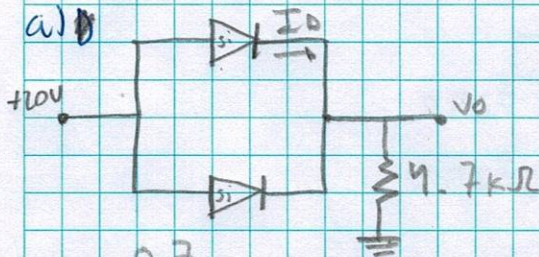

$$\begin{aligned} 0.7 + 4700 I_o - 20 &= 0 \\ 4700 I_o &= +19.3 \\ I_o &= 0.004106 \text{ A} \\ &= 4.106 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_o &= 4700 (0.004106) = 19.3 \text{ V} \\ I_o &= 0.004106 \text{ A} = 0.00205 \text{ A} \\ &= 2.05 \text{ mA} \end{aligned}$$

b)

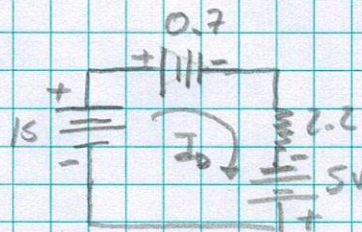
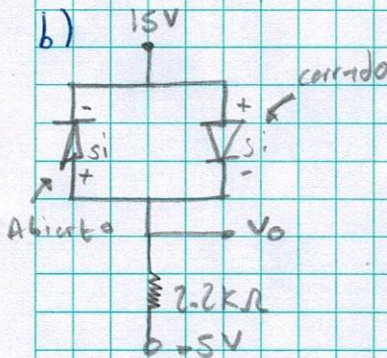


$$\begin{aligned} 0.7 + 2200 I_o - 5 - 15 &= 0 \\ 2200 I_o &= 19.3 \\ I_o &= 0.00877 \text{ A} = 8.77 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$V_o = 2200 (0.00877) = 19.3 - 5 = 14.3 \text{ V}$$



11- Determine V_o e I para las siguientes redes

a)

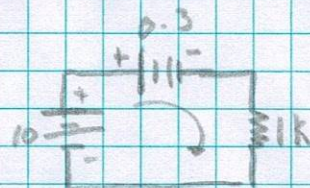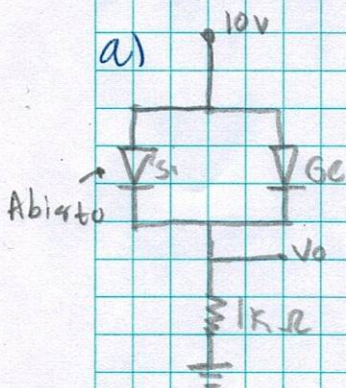

$$\begin{aligned} 0.7 + 1000 I - 10 &= 0 \\ I &= \frac{9.3}{1000} = 0.0093 \text{ A} \rightarrow 9.3 \text{ mA} \\ V_o &= 9.3 \text{ Volts} \end{aligned}$$


b)

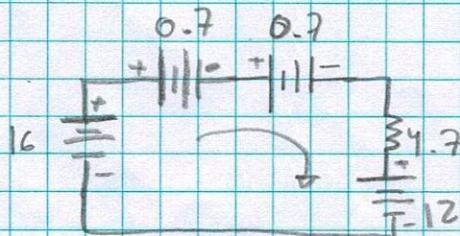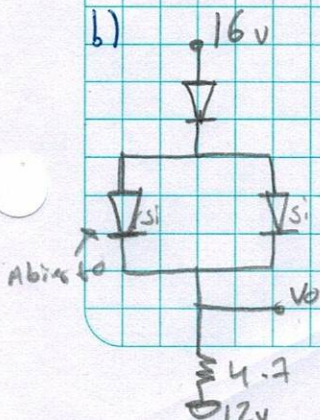

$$\begin{aligned} 0.7(2) + 4700 I + 12 - 16 &= 0 \\ 4700 I &= 2.6 \\ I &= 0.0005532 \text{ A} \rightarrow 553.2 \text{ nA} \end{aligned}$$

$$V_o = 4700 (0.0005532) + 12 = 14.6 \text{ V}$$

13- Determine V_o e I_o en el circuito

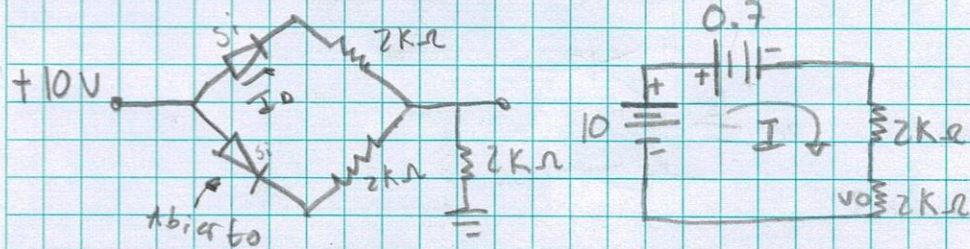

$$-10 + 0.7 + 4000 I = 0$$

$$I = \frac{9.3}{4000} = 0.002325 \text{ A} \rightarrow 2.325 \text{ mA}$$

$$I_D = \frac{2.325 \text{ mA}}{2} = \underline{1.16 \text{ mA}}$$

$$V_o = 2000 (0.002325) = \underline{4.65 \text{ volts}}$$